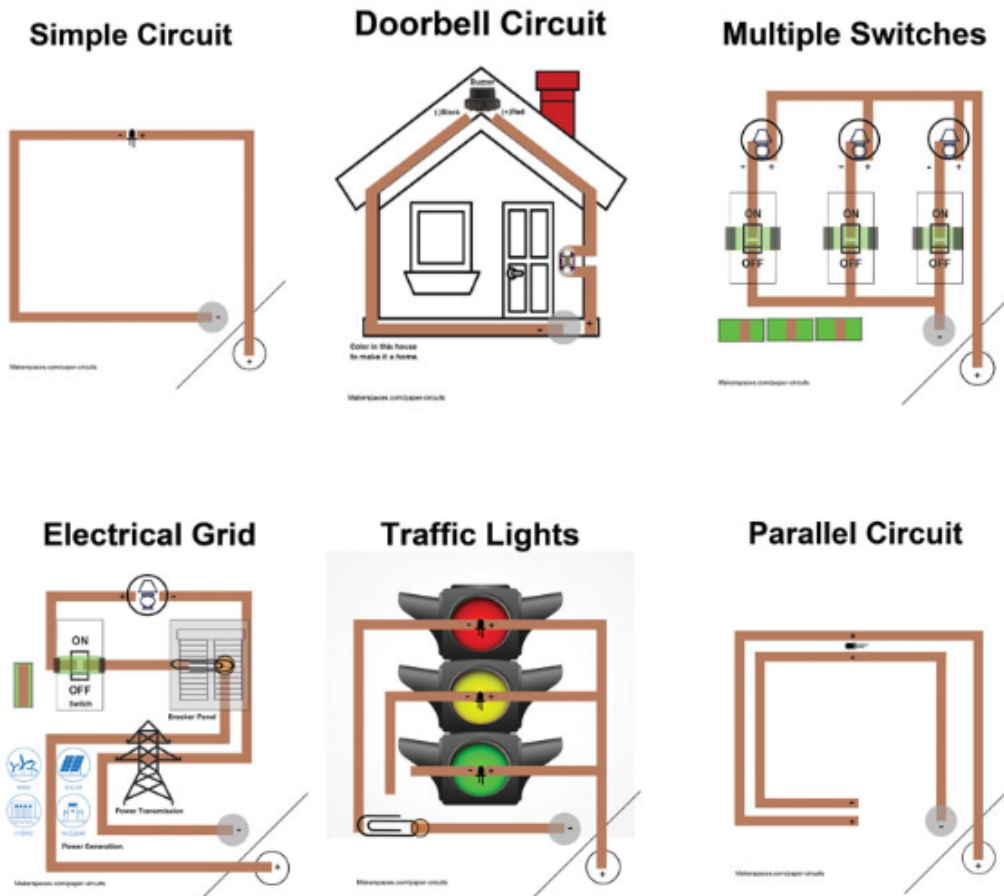




Taller Paper Circuits

Es tracta de fer un petit circuit elèctric amb una cinta de coure adhesiva sobre un paper on hi ha dibuix que es pinta, en aquest circuit es pot fer servir algun LED i una pila, el resultat es bastant bonic.

Aquests circuits es poden trobar a <https://www.makerspaces.com/> Ofereixen kits preparats per escoles.




Llibres gratuïts: <https://www.makerspaces.com/250-makerspace-resources-free-ebook/>

Especialment hi ha el llibre de Halloween que cada any l'ofereixen amb novetats.

<https://www.makerspaces.com/halloween-paper-circuits/>



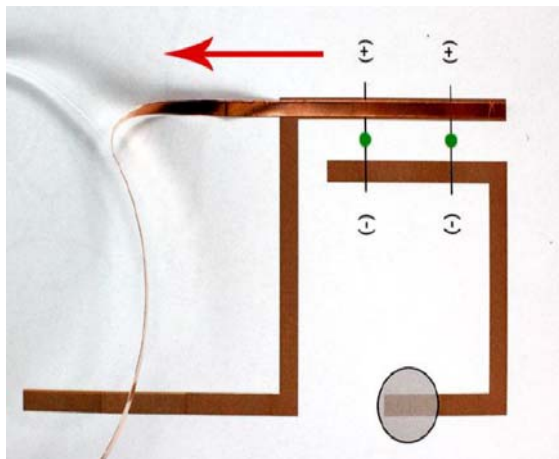Construcció: Es pinta el dibuix escollit i amb la cinta de coure es ressegueix el circuit. Es col·loquen els LED i la pila amb molta cura.



Una emoció des de els més petits !!!